
Índice

PRÓLOGO, Emilio Soria	13
Capítulo 1. Componentes básicos, redes eléctricas y sus propiedades.	15
1.1 Introducción	15
1.2 Conceptos básicos.....	17
1.2.1 Diferencia de potencial	17
1.2.2 Corriente eléctrica.....	21
1.2.3 La primera ley de Kirchhoff	22
1.2.4 Generadores de tensión.....	23
1.2.5 Elementos pasivos	24
1.2.6 La segunda ley de Kirchhoff.....	25
1.2.7 Potencia suministrada por un generador de tensión	25
1.3 Resistencias.....	26
1.3.1 Potencia consumida por una resistencia	29
1.3.2 Resistencia térmica de una resistencia.....	29
1.3.3 Calentamiento de una resistencia.....	31
1.3.4 Generadores de continua y de alterna	33
1.3.5 Potencia consumida por una resistencia en alterna.....	36
1.3.6 Valor eficaz (RMS) de un generador de tensión alterna	38
1.3.7 Valor eficaz (RMS) de un generador de tensión periódica ..	38
1.4 Condensadores	39
1.4.1 Potencia consumida por un condensador.....	43
1.4.2 Energía consumida por un condensador	45
1.4.3 Potencia consumida por un condensador en alterna	47
1.4.4 Energía consumida por un condensador en alterna	47
1.4.5 Transitorio de conexión de un condensador	48
1.4.6 Carga de un condensador a través de una resistencia	52
1.4.7 Descarga de un condensador a través de una resistencia....	54

1.5 Bobinas	55
1.5.1 Potencia consumida por una bobina	57
1.5.2 Energía consumida por una bobina.....	58
1.5.3 Potencia consumida por una bobina en alterna.....	58
1.5.4 Energía consumida por una bobina en alterna.....	59
1.5.5 La bobina real	60
1.6 Operaciones con impedancias.....	61
1.6.1 Impedancia de un elemento pasivo.....	61
1.6.2 Asociación de impedancias.....	62
1.6.3 Asociación de resistencias	63
1.6.4 Asociación de condensadores y bobinas.....	64
1.6.5 Aplicación del concepto de impedancia	66
1.6.6 Asociación de impedancias en triángulo y estrella.....	69
1.6.7 Impedancia de un condensador.....	73
1.6.8 Impedancia de una bobina	74
1.7 Uso adecuado de los generadores	75
1.7.1 Cortocircuitos en los generadores.....	75
1.7.2 Cálculo de una corriente alterna	77
1.8 Apéndice: Ecuación diferencial lineal de primer orden.....	79
1.9 Problemas.....	80
Capítulo 2. Aplicación de las leyes de Kirchhoff	83
2.1 Aplicación directa de las leyes de Kirchhoff	83
2.2 Método de las mallas	87
2.3 Método de los nudos	89
2.4 Balance de potencias.....	91
2.5 Teorema de Thévenin.....	92
2.6 Teorema de Norton.....	94
2.7 Cálculo directo de la resistencia de Thévenin.....	96
2.8 Método general para el cálculo de impedancias	101
2.9 Máxima transmisión de potencia	104
2.10 Problemas.....	105
Capítulo 3. Redes con tres y cuatro terminales	109
3.1 Parámetros de las redes bipuerta pasivas	110
3.1.1 Parámetros de impedancia	110
3.1.2 Parámetros de admitancia	112
3.1.3 Parámetros híbridos	113
3.1.4 Parámetros g	114
3.1.5 Parámetros de transmisión	114
3.2 Cálculo de los parámetros Z e Y de una red bipuerta pasiva.....	114
3.3 Circuitos equivalentes para redes pasivas de tres terminales.....	119
3.4 Redes bipuerta pasivas con cuatro terminales	123
3.5 Redes bipuerta con generadores.....	125

3.6 Generadores controlados.....	126
3.6.1 Generador de tensión controlado por tensión	126
3.6.2 Generador de tensión controlado por corriente	127
3.6.3 Generador de corriente controlado por tensión	128
3.6.4 Generador de corriente controlado por corriente.....	128
3.7 Parámetros de los generadores controlados	129
3.7.1 Generador de tensión controlado por tensión	129
3.7.2 Generador de tensión controlado por corriente	129
3.7.3 Generador de corriente controlado por tensión	130
3.7.4 Generador de corriente controlado por corriente.....	130
3.8 Conversión de parámetros.....	131
3.9 Circuitos equivalentes para bipuerta activas de tres terminales....	132
3.10 Análisis de redes bipuerta. Ejemplo.....	135
3.11 Asociación de redes de tres terminales	139
3.11.1 Conexión paralelo	139
3.11.2 Conexión serie	140
3.11.3 Conexión serie-paralelo	141
3.11.4 Conexión paralelo-serie	142
3.11.5 Conexión en cascada.....	143
3.12 Red bipuerta cargada.....	144
3.12.1 Función de transferencia de una red bipuerta cargada.....	144
3.12.2 Impedancia de entrada de una red bipuerta cargada	145
3.12.3 Impedancia característica de una bipuerta simétrica cargada.	145
3.12.4 Análisis de red bipuerta. Ejemplo	146
3.12.5 Red T puenteada. Ejemplo	147
3.13 Análisis de transformadores.....	150
3.13.1 Bobinas acopladas (transformador sin pérdidas).....	150
3.13.2 Energía y potencia en un transformador sin pérdidas.....	151
3.13.3 El transformador con pérdidas	154
3.14 Problemas.....	155
Capítulo 4. Corriente alterna.....	157
4.1 Conceptos básicos.....	157
4.1.1 Representación compleja de las magnitudes alternas	158
4.1.2 Impedancias complejas	159
4.2 Análisis de una red en alterna	161
4.2.1 Sistemas de unidades normalizadas.....	162
4.2.2 Análisis de nudos en alterna	164
4.3 Energía y potencia en alterna	166
4.3.1 Potencia compleja.....	168
4.3.2 Energía almacenada por un elemento reactivo	170
4.3.3 Potencias activa y reactiva en una bobina real	170
4.3.4 Potencias activa y reactiva en un condensador real.....	171
4.3.5 Triángulo de potencia	171
4.4 Respuesta en frecuencia de una red	172

4.5 Ejemplo de cálculo de respuesta en frecuencia.....	173
4.5.1 Una red bipuerta RC de segundo orden	180
4.6 Circuitos resonantes	185
4.6.1 Circuito resonante serie	185
4.6.2 Ejemplo de circuito resonante serie	186
4.6.3 Circuito resonante paralelo	188
4.6.4 Ejemplo de circuito resonante paralelo.....	189
4.7 Transformadores en alterna.....	191
4.7.1 El transformador sin pérdidas en alterna	191
4.7.2 El transformador con pérdidas en alterna	192
4.7.3 El transformador ideal	193
4.8 Diagramas de Bode	194
4.8.1 Polos y ceros de una función de red	195
4.8.2 Módulo y argumento de una función de red	196
4.8.3 Polos y ceros reales.....	196
4.8.4 Representación del módulo de $H(j\omega)$	200
4.8.5 Representación del argumento.....	201
4.9 Respuesta en frecuencia. Ejemplos.....	203
4.9.1 Respuesta en frecuencia con un cero	203
4.9.2 Respuesta en frecuencia con un polo.....	205
4.9.3 Respuesta en frecuencia con dos polos.....	208
4.9.4 Respuesta en frecuencia con un cero y un polo	209
4.9.5 Respuesta en frecuencia con un cero en el origen	211
4.9.6 Respuesta en frecuencia con dos polos en el origen.....	213
4.9.7 Aspectos prácticos	215
4.9.8 Ejemplo de respuesta en frecuencia.....	215
4.10 Polos y ceros imaginarios	217
4.10.1 Respuesta en frecuencia con dos ceros complejos conjugados.....	218
4.10.2 Respuesta en frecuencia con dos polos complejos conjugados.....	222
4.11 Respuesta en frecuencia de una impedancia RLC	226
4.12 Problemas.....	228
Capítulo 5. Análisis de transitorios.....	233
5.1 Ecuaciones diferenciales	233
5.2 Transformada de Laplace	237
5.2.1 Definición	237
5.2.2 Propiedades de la transformada de Laplace.....	238
5.2.3 La transformada inversa	238
5.2.4 La convolución y su transformada.....	239
5.2.5 La transformada de una función racional	239
5.2.6 Tabla de transformadas	240
5.3 La transformada en el Análisis de Circuitos	241
5.3.1 Ejemplo: una red RLC	245

5.3.2 Ejemplo: una red RC	249
5.4 Variables y ecuaciones de estado	252
5.4.1 Variables de estado.....	252
5.4.2 Ecuaciones de estado	252
5.4.3 Resolución de las ecuaciones de estado.....	254
5.4.4 Ejemplos	255
5.5 Problemas.....	260
Capítulo 6. Espectro de una señal	263
6.1 Espectro continuo.....	263
6.2 Espectro discreto.....	267
6.3 Teorema de Parseval	272
6.4 Distorsión y potencia	273
6.5 Problemas.....	276
Capítulo 7. Soluciones a los problemas	277
Capítulo 8. Lecturas recomendadas	283